


## 08.31.01 Greining Rása

### Dæmablað 10


Skilafrestur til 24. mars 2005 kl. 15:00

Heimadæmi:

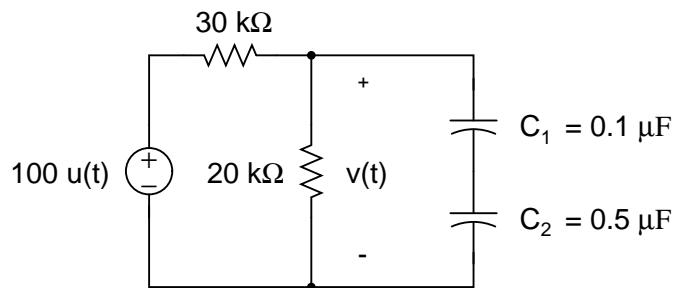1. (10) Finna  $v(t)$  fyrir rásina hér að neðan. Gefið er að við  $t = 0$  er  $v_{C_1}(0) = 5$  V og  $v_{C_2}(0) = 10$  V. (Próf ágúst 2001)



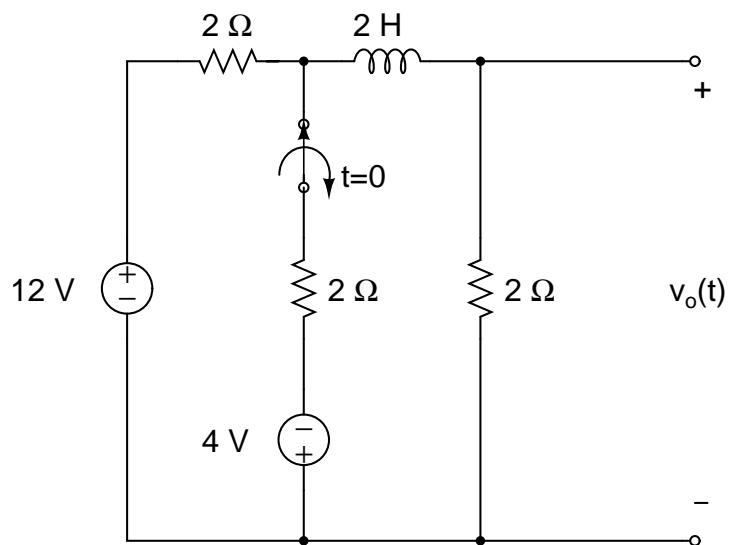2. (10) Rofinn í rásinni hér að neðan opnast við  $t = 0$ . Finna skal útspennuna  $v_o(t)$  fyrir  $t > 0$ . (Próf maí 2002)






3. (20) Greinið rásina hér að neðan með PSPICE. Notið líkanið af  $\mu\text{A}$  741 sem gefið er á myndinni fyrir aðgerðamagnarana. Gefið er að  $v_1 = 200$  mV,  $v_2 = 125$  mV og  $v_3 = 250$  mV. Hver er mögnunin í rásinni? Nota undirforrit (eins og í meðfylgjandi töflu) til að lýsa aðgerðamögnurunum. Á undirforritin er kallað með

XOA1 5 0 4 uA741\_op\_amp


ef undirforritið byrjar á

.subckt uA741\_op\_amp 1 2 5

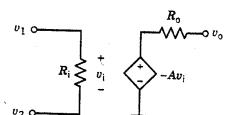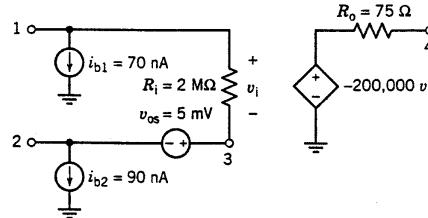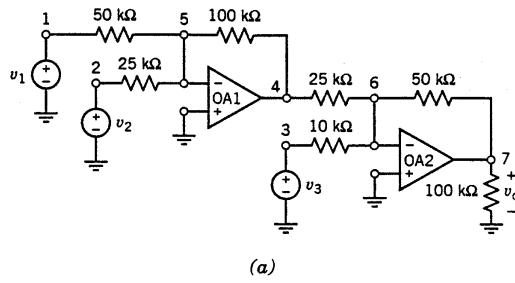og er þá miðað við rásina á myndinni að neðan.



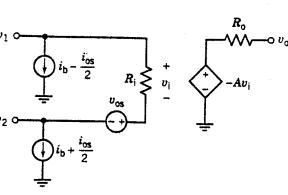
```
.subckt finite_gain_op_amp 1 2 4
* op amp nodes listed in order: - + o
Ri 1 2 2MEG
E 3 0 1 2 -200000
Ro 4 3 75
.ends finite_gain_op_amp
```




```
.subckt op_amp 1 2 5
* op amp nodes listed in order: - + o
Ib1 1 0 70nA
Ib2 2 0 90 nA
Vos 3 2 1mV
Ri 1 3 2MEG
E 4 0 1 3 -200000
Ro 4 5 75
.ends op_amp
```

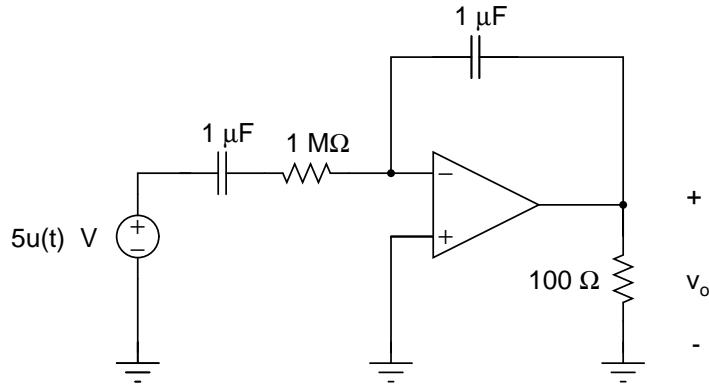4. (10) Gera skal ráð fyrir að aðgerðamagnarinn sé fullkominn. Finna á  $v_o(t)$ . (Próf maí 2000)



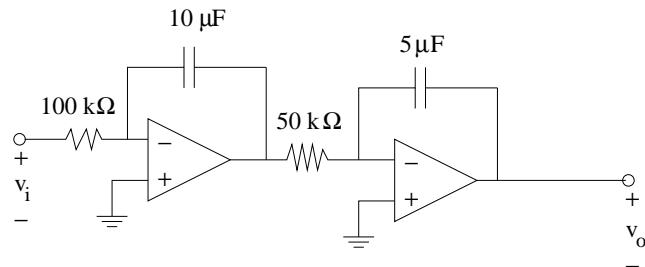5. (10) Í rásinni hér að neðan er  $v_i$  innmerki og  $v_o$  útmerki. Ákvarðið þrepsvörum rásarinnar. Gerið ráð fyrir að aðgerðarmagnararnir séu fullkomnir. (Próf desember 1993).



Tímadæmi: 7.25, 9.18, 9.21, 9.25, 9.29, 9.61 í DeCarlo og Lin