Háskóli Íslands Vor 2001

Verkfræðideild

Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 4

Skilafrestur til 1. febrúar 2001 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Rita skal eina jöfnu sem nægir til að finna i_1. Finna skal i_1. (Próf maí 2000)

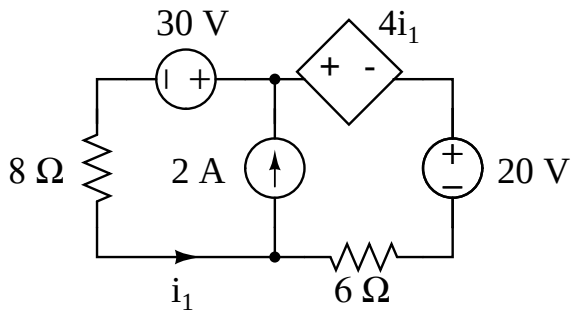

2. (15) Ákvarða spennurnar V_A, V_B og V_x.

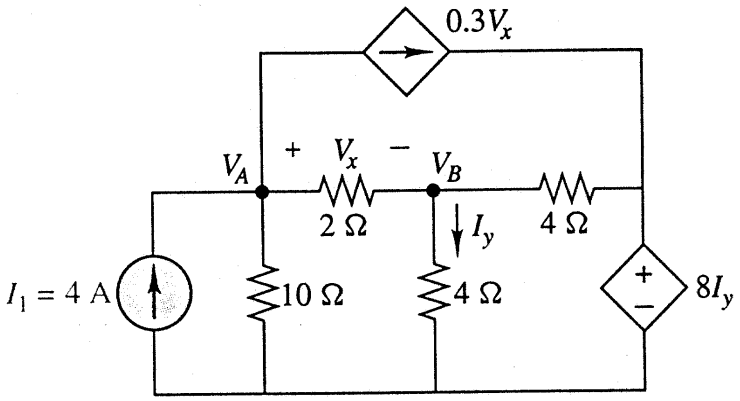

3. (10) Finna jafngildisviðnámið milli pólanna b og c. Gerið ráð fyrir að aðgerðarmagnarinn sé fullkominn. Sýna útreikninga.

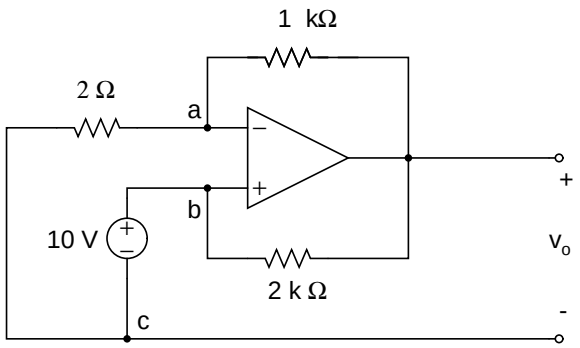

4. (15) Rita hnútpunktajöfnurnar og leysa í MATLAB fyrir rásina hér að neðan.

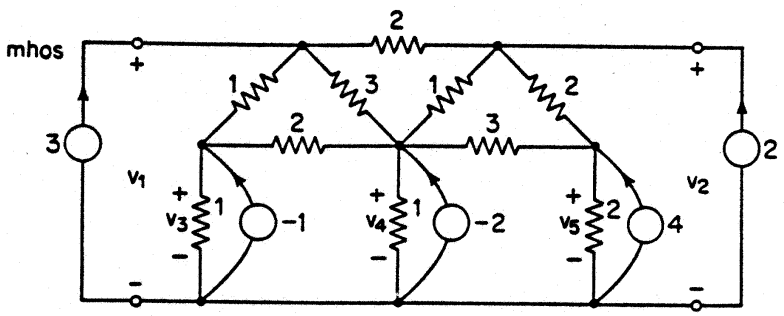

Tímadæmi:

Dæmi 4.5, 4.6, 4.12, 4.18 í DeCarlo og Lin