Háskóli Íslands Vor 2003

Verkfræðideild

Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 6

Skilafrestur til 13. febrúar 2003 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Finna skal gildið Thévenin viðnámið R_{th} séð á milli pólanna a og b. Einnig skal finna skammhlaupsstrauminn I_{SC} á milli pólanna a og b. Að lokum skal teikna Thévenin rásina. (Próf maí 2001)

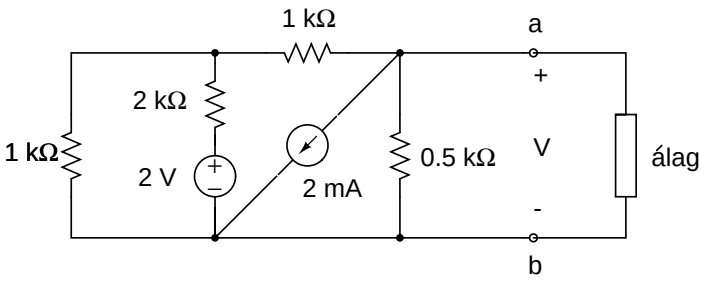

2. (10) Rita skal möskvajöfnur fyrir rásina og ákvarða V_{A}, V_{B} og I_{x}. (Próf ágúst 2000)

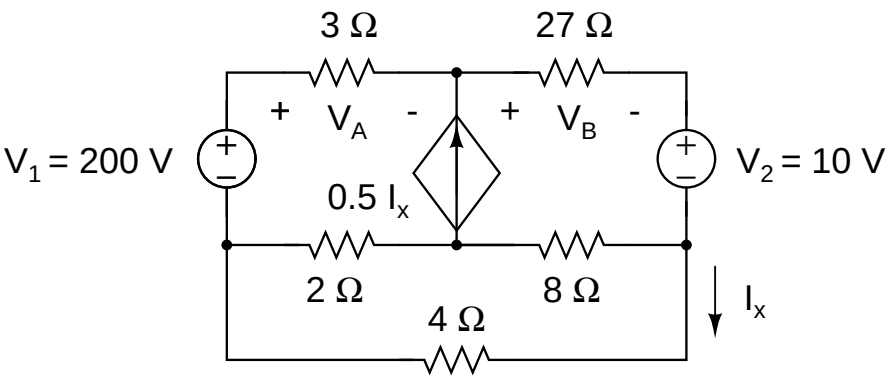

3. (10) Finna Thévenin jafngildisrásina. (Próf janúar 1988)

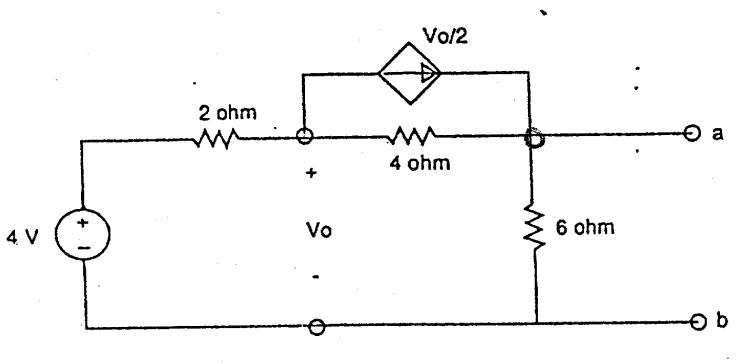

Tímadæmi:

Dæmi: 3.17, 3.42, 4.39, 4.40, 5.35 í DeCarlo og Lin