Háskóli Íslands
Verkfræðideild
Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

Vor 2003

08.31.01 Greining Rása

Dæmablað 9

Skilafrestur til 6. mars 2003 kl. 15:00

Heimadæmi:

1. (10) Tvær tengdar (e. coupled) spólur L_1 og L_2 eru samsíða tengdar. Punkt merkt skaut þeirra eru tengd saman. Þessi rásahluti er örvaður með spennulind $v_{\mathrm{s}}(t)$. Möskvastraumurinn i_1 fer frá jákvæðu skauti lindar og rennur um L_1. Möskvastraumurinn i_2 hefur andstæða stefnu við i_1 í L_1 og rennur um L_2.

   (a) Rita möskvajöfnur með p-virkja táknun

   (b) Leysa möskvajöfnurnar fyrir pi_1 sem fall af $v_{\mathrm{s}}(t)$

   (c) Finna jafngildisspanið sem lindin sér

   (Próf ágúst 2001)

2. (10) Finna skal spennuyfirfærslufallið. (Próf maí 2000)

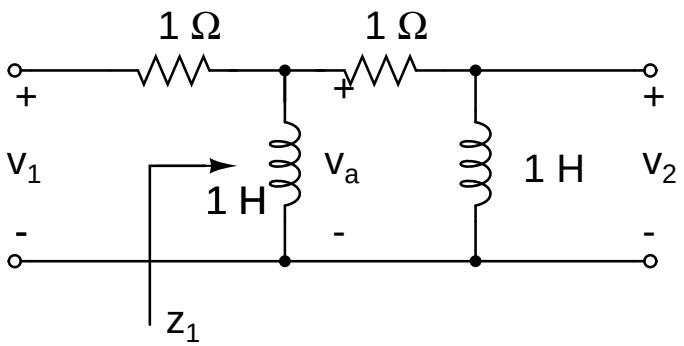

3. (10) Nota SPICE til að finna v_4 í rásinni hér að neðan.

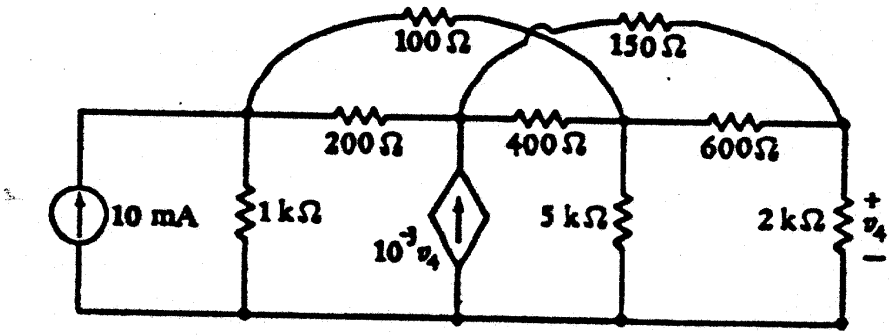

Tímadæmi: 8.33, 8.46, 8.50, 8.53 í DeCarlo og Lin