Háskóli Íslands Vor 2001

Verkfræðideild

Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Miðsvetrarpróf II

13. febrúar 2001 kl. 9:30 árdegis

1. (30) Finnið útspennuna v_o sem fall af innspennunni v_s.

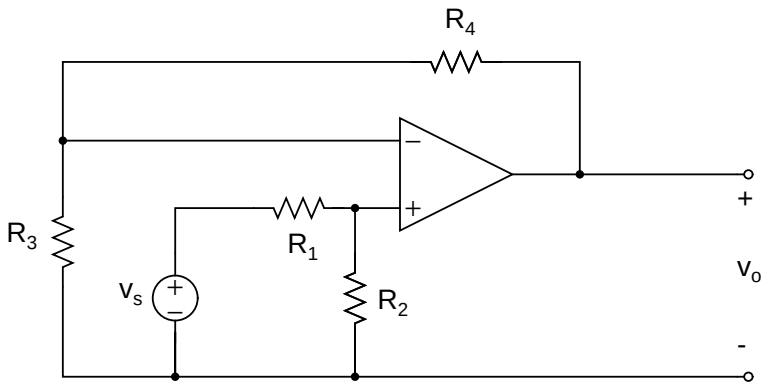

2. (5) Reiknið

$$\frac{2+2j}{1-1j}$$

og skilið svarinu í pólhnitum á forminu $e^{j\theta}$.

3. (20) Finnið Thévenin jafngildisrásina.

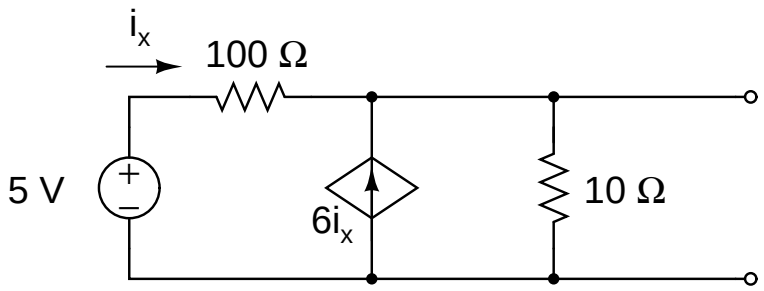
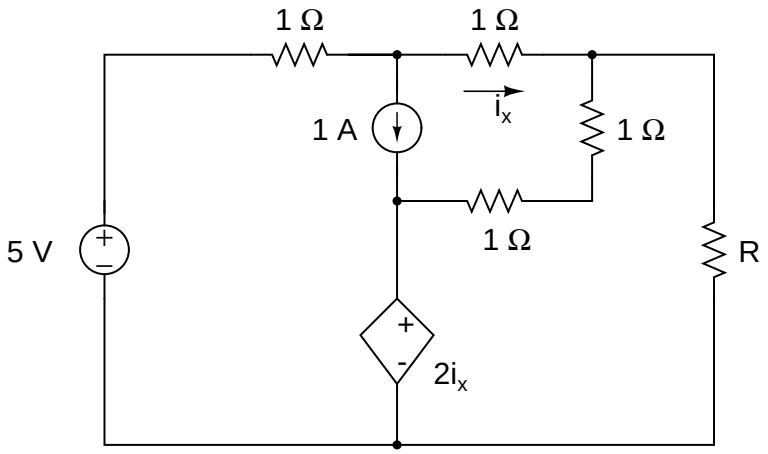
4. (45) Finnið strauminn i_x og aflið sem eyðist í viðnáminu R.