Háskóli Íslands Vor 2002

Verkfræðideild

Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Miðsvetrarpróf II

12. febrúar 2002 kl. 9:30 árdegis

1. (20) Finnið strauminn I_0 í rásinni hér að neðan.

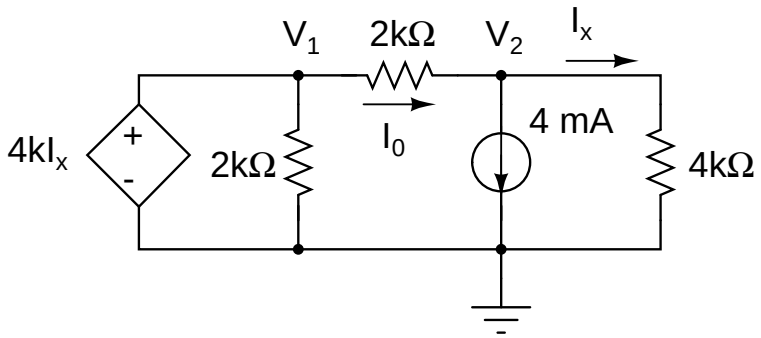

2. (35) Finnið Thévenin viðnámið á milli pólanna a og b.

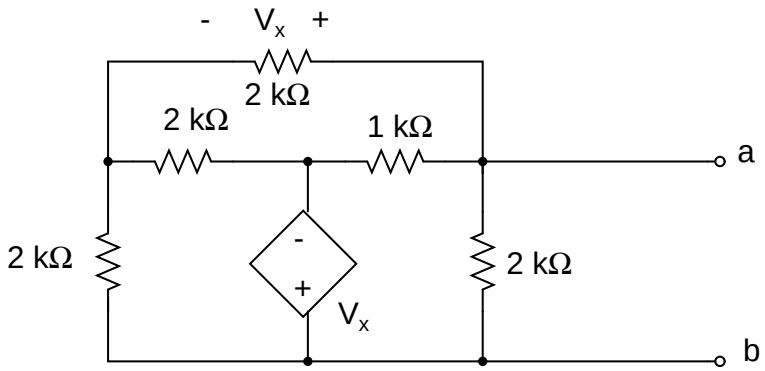
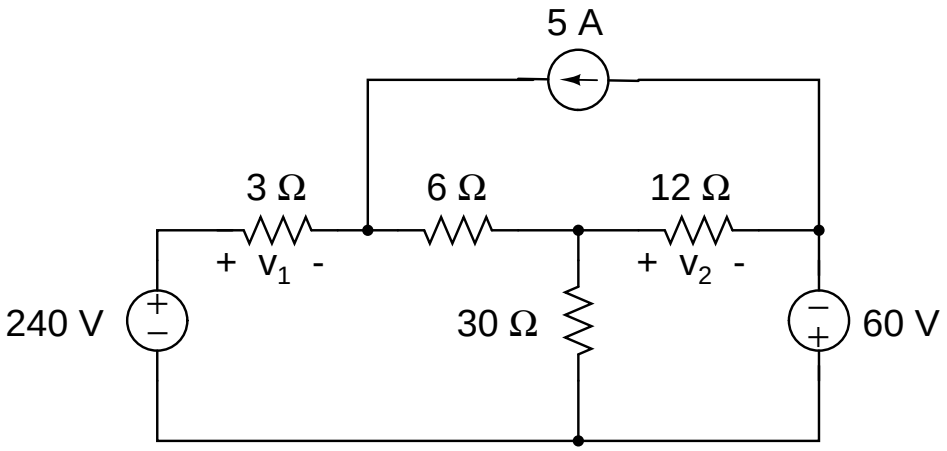
3. (45) Finnið spennuna v_1.