Háskóli Íslands
Verkfræðideild
Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

Vor 2004

08.31.01 Greining Rása

Miðsvetrarpróf

17. febrúar 2004 kl. 9:30 árdegis

1. (25) Finnið Thévenin jafngildisrásina.

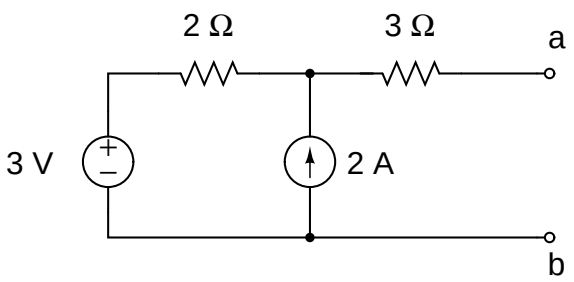

2. (45) Finna skal strauminn I_1 og spennuna v.

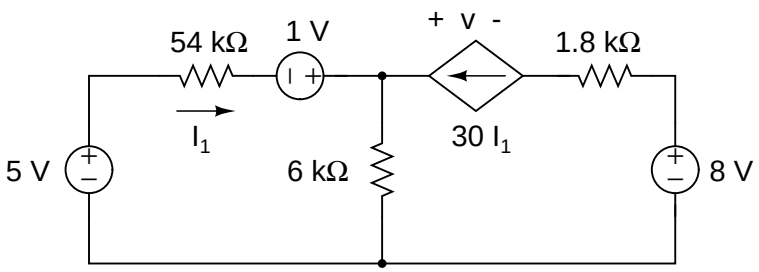
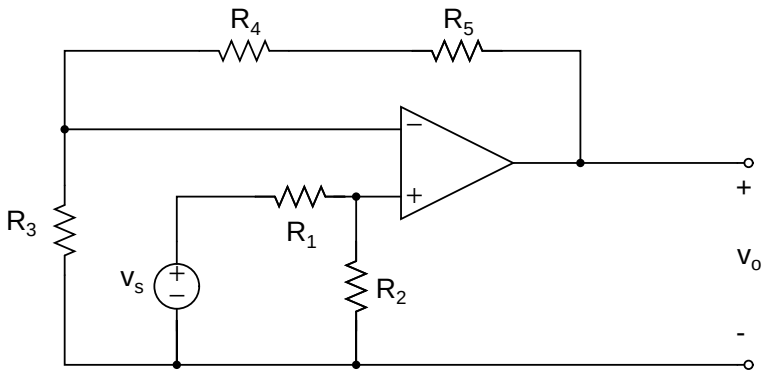
3. (30) Finnið útspennuna v_{o} sem fall af innspennunni v_{s}.