Háskóli Íslands Vor 2005

Verkfræðideild

Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Miðsvetrarpróf II

18. febrúar 2005 kl. 8:15 árdegis

1. (10)

   Finnið Norton jafngildisrásina.

   Find the Norton equivalent circuit.

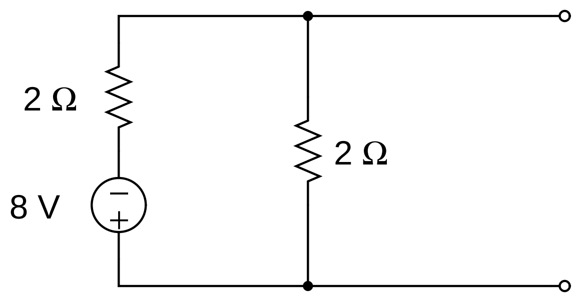

2. (20)

Finna skal strauminn i_o og aflið sem eyðist í 10 Ω viðnáminu.

Calculate the current i_o and the power dissipated in the 10 Ω resistor.

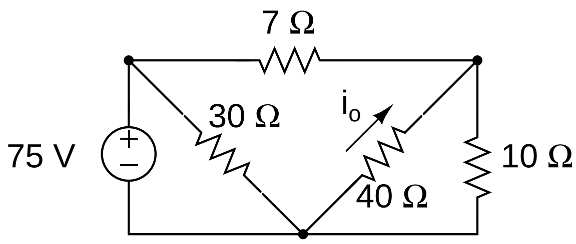

3. (40)

Finna skal Thévenin jafngildisrásina með tilliti til pólanna a og b fyrir rásina hér að neðan.

Find the Thévenin equivalent circuit with respect to the terminals a and b for the circuit below.

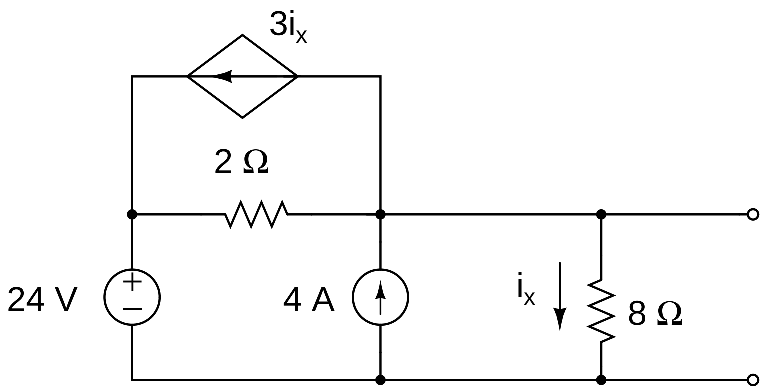

4. (30)

Nota skal umbreytingu linda til að finna strauminn i_o í rásinni hér að neðan.

Use a series of source transformations to find the current i_o in the circuit below.