Háskóli Íslands Vor 1999

Verkfræðideild

Rafmagns- og tölvuverkfræðiskor

08.31.01 Greining Rása

Miðsvetrarpróf

12. febrúar 1999 kl. 8:00 árdegis

1. (5) Finna Thevenin jafngildisrásina.

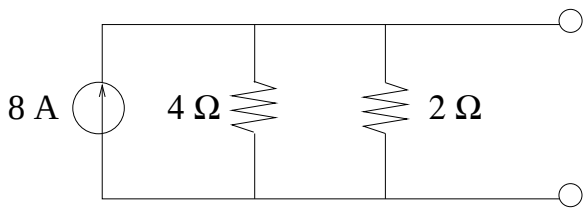

2. (15) Àkvarða spennurnar V_A, V_B og V_x.

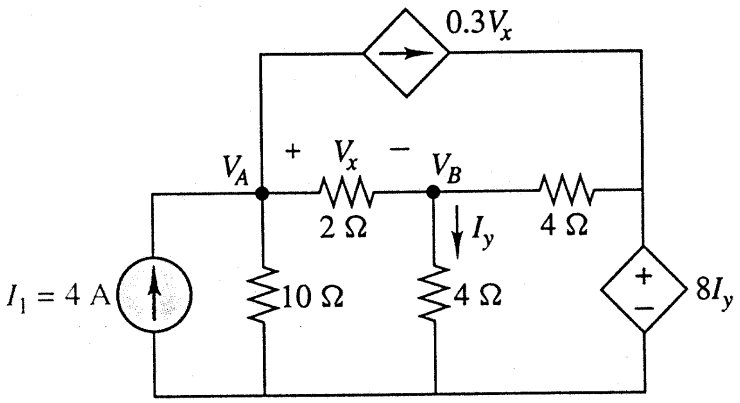
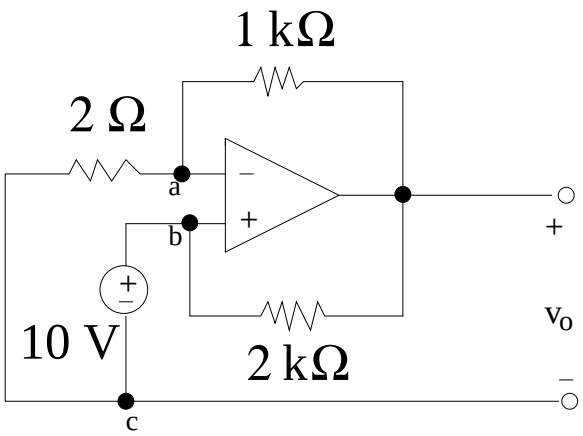
3. (10) Finna jafngildisviðnámið milli pólanna b og c. Gerið ráð fyrir að aðgerðarmagnarinn sé fullkominn. Sýna útreikninga.